

Universidade Presbiteriana Mackenzie



Faculdade de Computação e Informática



Objetivos

- Apresentar representações duais e complementares.
- Utilizar teoremas para simplificar expressões booleanas.



Referência Bibliográfia

- Referência para esta aula:
- Capítulo 3 de TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. 11ª Ed. Editora Pearson, 2011.
- Capítulo 2 de PIMENTA, T.C. Circuitos Digitais.
 São Paulo: Elsevier, 2017.



Teoremas

- Álgebra booleana é uma ferramenta matemática utilizada para análise e projeto de circuitos digitais.
- A expressão booleana resultante de uma tabelaverdade não se apresenta de imediato em um formato simplificado.
- As regras e teoremas booleanos podem ser usados para simplificar a expressão de um circuito lógico e a sua implementação.
- No domínio da matemática, um teorema é uma proposição que pode ser demonstrada por meio de um processo lógico.



Expressão Dual

- Propriedade importante da álgebra de boole.
- A expressão se mantém válida pela troca dos operadores E e OU.
- A expressão dual pode ser obtida seguindo o procedimento:
 - 1. Trocam-se . por + e + por . ;
 - 2. Trocam-se 0 por 1 e 1 por 0;
 - 3. Mantêm-se as prioridades da expressão original pela adição ou remoção de parêntesis.



Expressão Dual

Exemplos:

$$F = A.B + C.D + B.1$$

 $Fdual = (A+B).(C+D).(B+0)$

$$X = KLM + NT(R+S)$$

 $Xdual = (K+L+M).(N+T+RS)$





Expressão Complementar

- Servem para obter o valor complementar ou negado da expressão original.
- A expressão complementar pode ser obtida seguindo o procedimento:
 - 1. Trocam-se . por + e + por . ;
 - 2. Trocam-se 0 por 1 e 1 por 0;
 - 3. Mantêm-se as prioridades da expressão original pela adição ou remoção de parêntesis.
 - 4. Complementam-se todas as variáveis.



Expressão Complementar


Exemplos:

$$F = A.B + C.D + B.1$$

 $F' = (A'+B').(C'+D').(B'+0)$

$$S = AB'C + C(D'+E)$$

 $S' = (A'+B+C'). (C' + DE')$

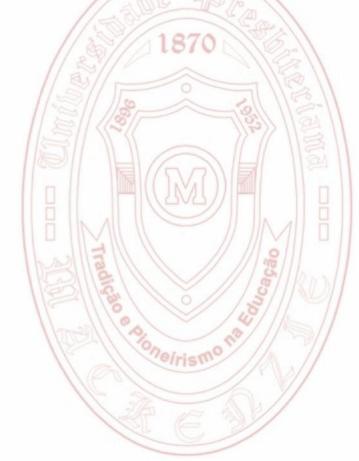



Elemento Unitário (Aniquilador)

T1.a: X + 1 = 1, para qualquer X

T1.b: X.0 = 0, para qualquer X





Elemento Nulo (Identidade)

T2.a: X + 0 = X

T2.b: X.1 = X







Idempotência

T3.a: X + X = X

T3.b: X.X = X







Complementaridade

T4.a: $X + \bar{X} = 1$

T4.b: $X.\overline{X} = 0$







Comutativa

T5.a: X + Y = Y + X

T5.b: X.Y= Y.X








Associativa

T6.a: X + Y + Z = (X+Y)+Z = X + (Y + Z)

T6.b: X.Y.Z = (X.Y).Z = X.(Y.Z)

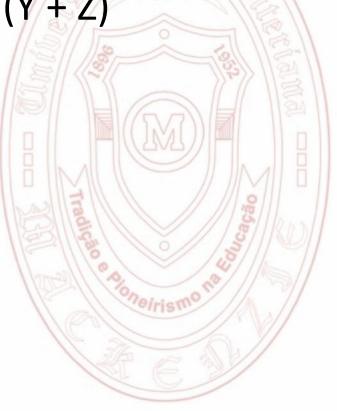



De Morgan

T7.a:
$$\overline{X} + \overline{Y} = \overline{X}.\overline{Y}$$

T7.b:
$$\overline{X} \cdot \overline{Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$







Distributiva

T8.a: X(Y+Z)=XY+XZ

T8.b: X + Y.Z = (X+Y)(X+Z)







Combinação

T9.a:
$$X.Y + X.\overline{Y} = X$$

T9.b:
$$(X + Y) \cdot (X + \overline{Y}) = X$$





Absorção ou Cobertura

T10.a: X + X.Y = X

T10.b: X (X+Y) = X







Eliminação

T11.a: $X + \overline{X}. Y = X + Y$

T11.b: $X.(\overline{X} + Y) = X.Y$







Consenso ou Fantasma

T12.a: $X.Y + \overline{X}.Z = X.Y + \overline{X}.Z + Y.Z$

T12.b:
$$(X + Y).(\overline{X} + Z) = (X + Y).(\overline{X} + Z).(Y + Z)$$

Z)





Conversão

T13.a:
$$X.Y + \overline{X}.Z = (X + Z).(\overline{X} + Y)$$

T13.b:
$$(X + Y).(\overline{X} + Z) = X.Z + \overline{X}.Y$$





Exemplo

Um sistema de irrigação deve operar quando:

- 1. Inverno e baixa umidade do solo.
- 2. Temperatura alta, verão e baixa umidade do solo.
- 3. Temperatura alta, alta umidade do solo e verão.
- 4. Temperatura baixa, verão e baixa umidade do solo.
- 5. Temperatura alta e baixa umidade do solo.



Exemplo

Dado que:

I = Inverno e l' = verão

U = baixa umidade do solo e U' = alta umidade do solo

T = baixa temperatura e T' = alta temperatura

Construa a expressão booleana para Irrigar

Irrigar = _____



Exemplo

Prove que Irrigar = T'.I' + U







